



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

ANEXOS LABORATORIO 5

Guamán Jhennifer, Lema Brianda, Mayorga Christopher

Universidad de las Fuerzas Armadas, Av. General Rumiñahui s/n Sangolquí-Ecuador
(jtguaman, blema, cdmayorga3)@espe.edu.es
8 de Julio del 2020

Laboratorio de Circuitos Eléctricos NRC: 8703
Instructor: Darwin Alulema

ANEXOS

Cálculos circuito equivalente Thévenin

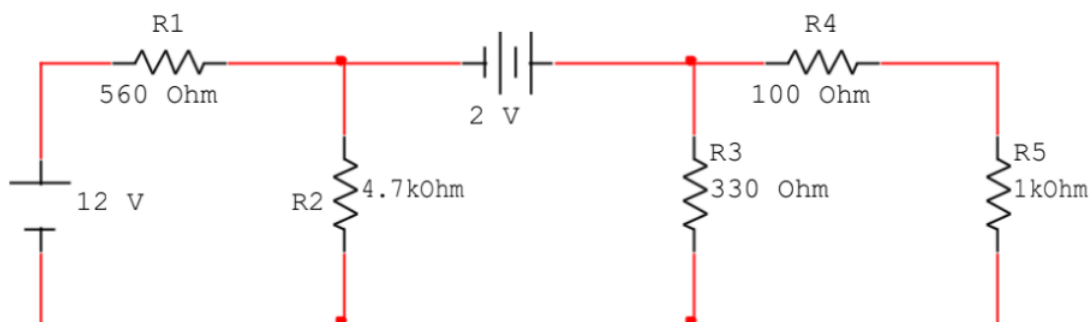


Figure 1. Circuito para comprobar el Teorema de Thévenin

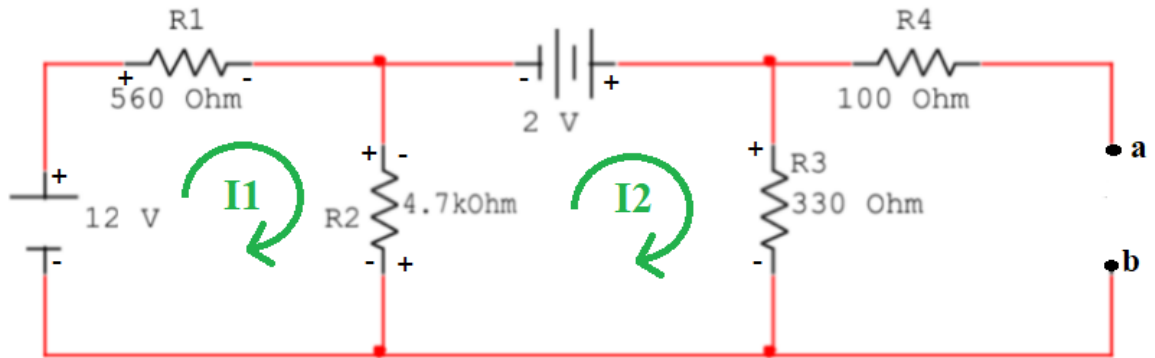


Figure 2. Primer paso, quitamos R5 y lo convertimos en una tensión en circuito abierto

MÉTODO DE MALLAS

M1

$$\begin{aligned} 12V - 560I_1 - 4700I_1 + 4700I_2 &= 0 \\ -5260I_1 + 4700I_2 &= -12 \end{aligned}$$

M2

$$\begin{aligned} 2V - 330I_2 - 4700I_2 + 4700I_1 &= 0 \\ -5030I_2 + 4700I_1 &= -2 \end{aligned}$$

$$\left| \begin{array}{cc|c} I_1 & I_2 & \text{RTA} \\ -5260 & 4700 & -12 \\ -5030 & 4700 & -2 \end{array} \right|$$

$$I_1 = 0,01597A$$

$$I_2 = 0,01532A$$

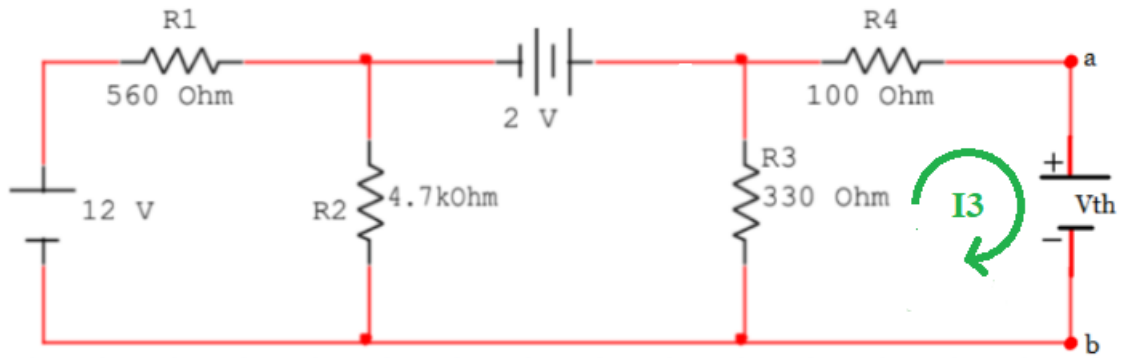


Figure 3. Calculamos el voltaje de Thévenin

M3

$$-V_{th} + 330I_2 = 0$$

$$V_{th} = 330I_2$$

$$V_{th} = 330(0,01532A)$$

$$V_{th} = 5.0556V$$

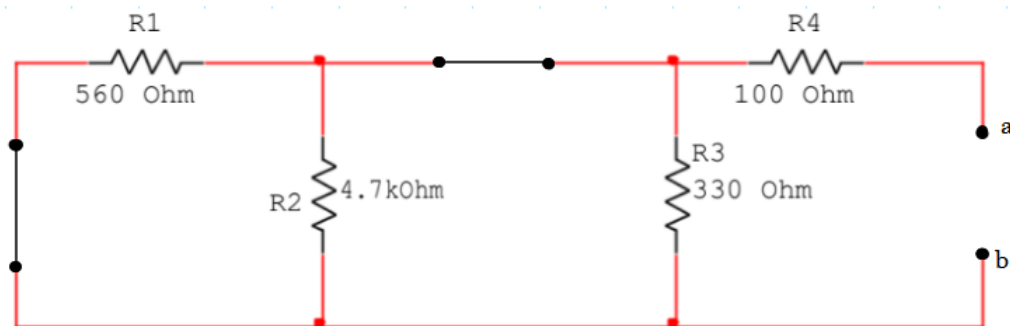


Figure 4.

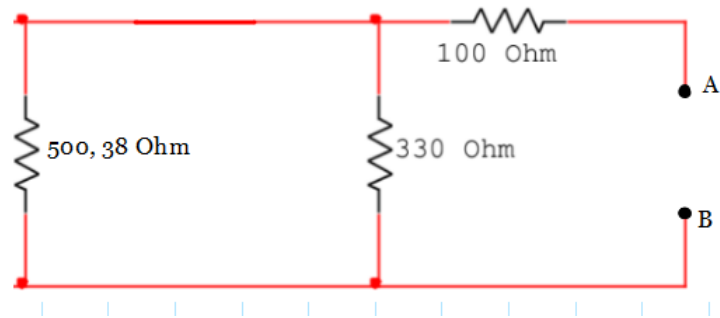


Figure 5.

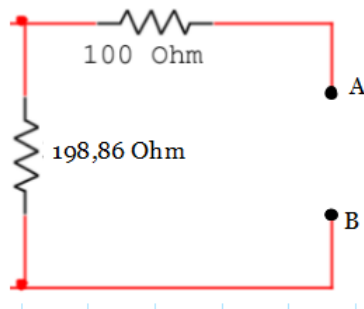


Figure 6.

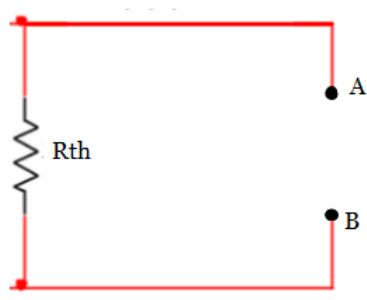


Figure 7.

$$R_{th} = 100 + 198,86$$

$$R_{th} = 298,86\ \text{Ohm}$$

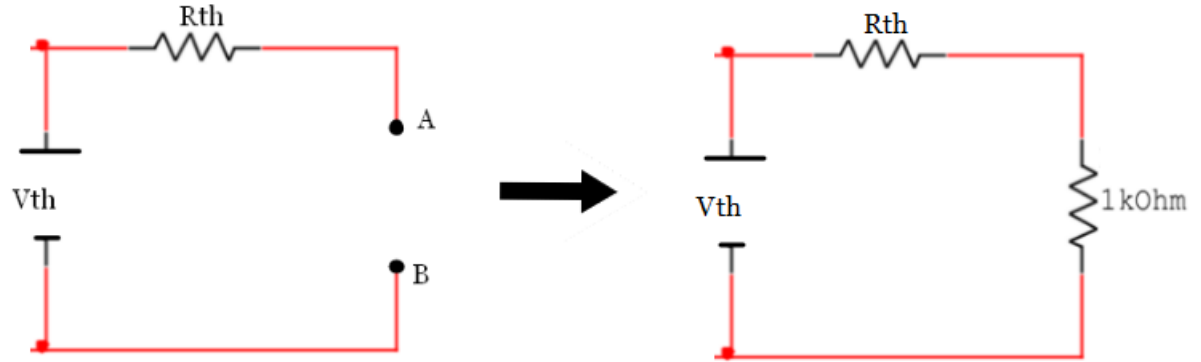


Figure 8.

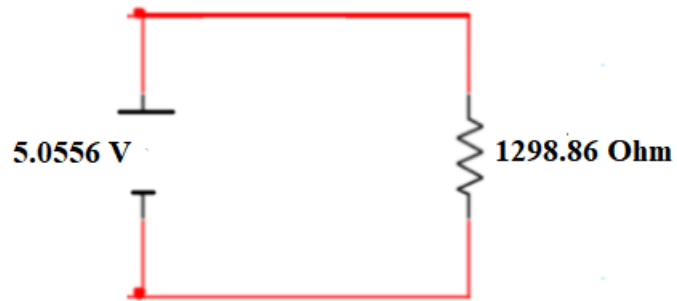


Figure 9.

$$I = \frac{V}{R}$$

$$I = \frac{5.0556V}{1298,86Ohm}$$

$$I = 3.89mA$$

$$V = R \times I$$

$$V = 1000Ohm \times 3.89 \cdot 10^{-3}A$$

$$V = 3.89V$$

CÁLCULOS CIRCUITO ORIGINAL

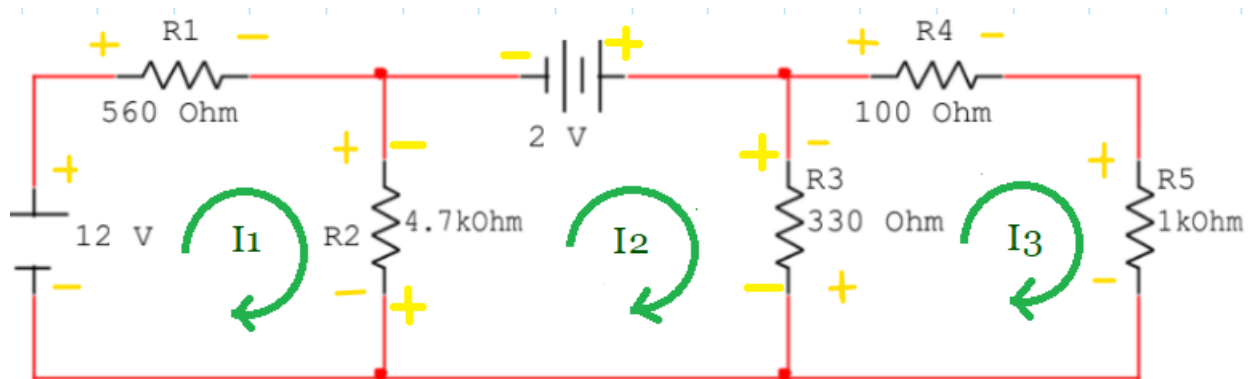


Figure 10. Circuito con direcciones de intensidades definidas

MÉTODO DE MALLAS

Malla 1

$$12V - 560I_1 - 4700I_1 + 4700I_2 = 0$$

$$-5260I_1 + 4700I_2 = -12$$

Malla 2

$$-4700I_2 + 4700I_1 + 2V - 330I_2 + 330I_3 = 0$$

$$4700I_1 - 5030I_2 + 330I_3 = -2$$

Malla 3

$$-330I_3 + 330I_2 - 100I_3 - 1000I_3 = 0$$

$$330I_2 - 1430I_3 = 0$$

I_1	I_2	I_3	RTA
-5260	4700	0	-12
4700	-5030	330	-2
0	330	-1430	0

$$I_1 = 0,0174A$$

$$I_2 = 0,0169A$$

$$I_3 = 0,0039A$$

$$I_{R5} = 0,0039A$$

$$I_{R5} = 3.9mA$$

$$V_{R5} = R5 \times I_{R5}$$

$$V_{R5} = 1000\Omega \times 3.9 \cdot 10^{-3}A$$

$$V_{R5} = 3.9V$$